Projet Drone Autonome

Schéma de câblage

6× D1306-4000KV (côtés) + 2× SK3 2830-1130KV (avant) — Dual ESP32 — DShot300 — BNO085 IMU — Batterie Zeee 3S 5200mAh

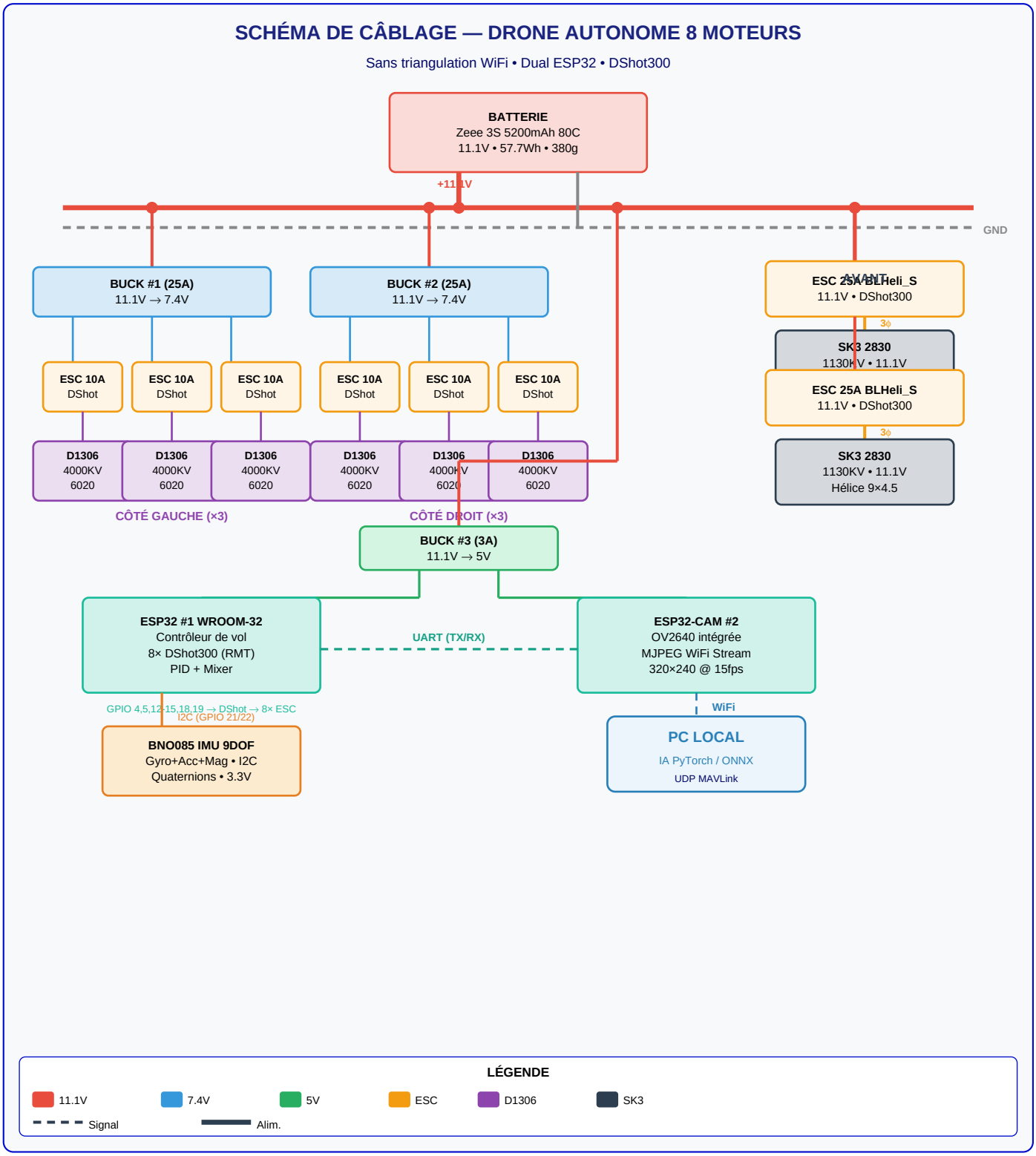

Les fils GND sont partagés sur un bus commun. Chaque ESC reçoit un signal DShot300 individuel via les 8 canaux RMT matériels de l'ESP32 #1. L'ESP32-CAM #2 est dédié au streaming vidéo MJPEG vers le PC.